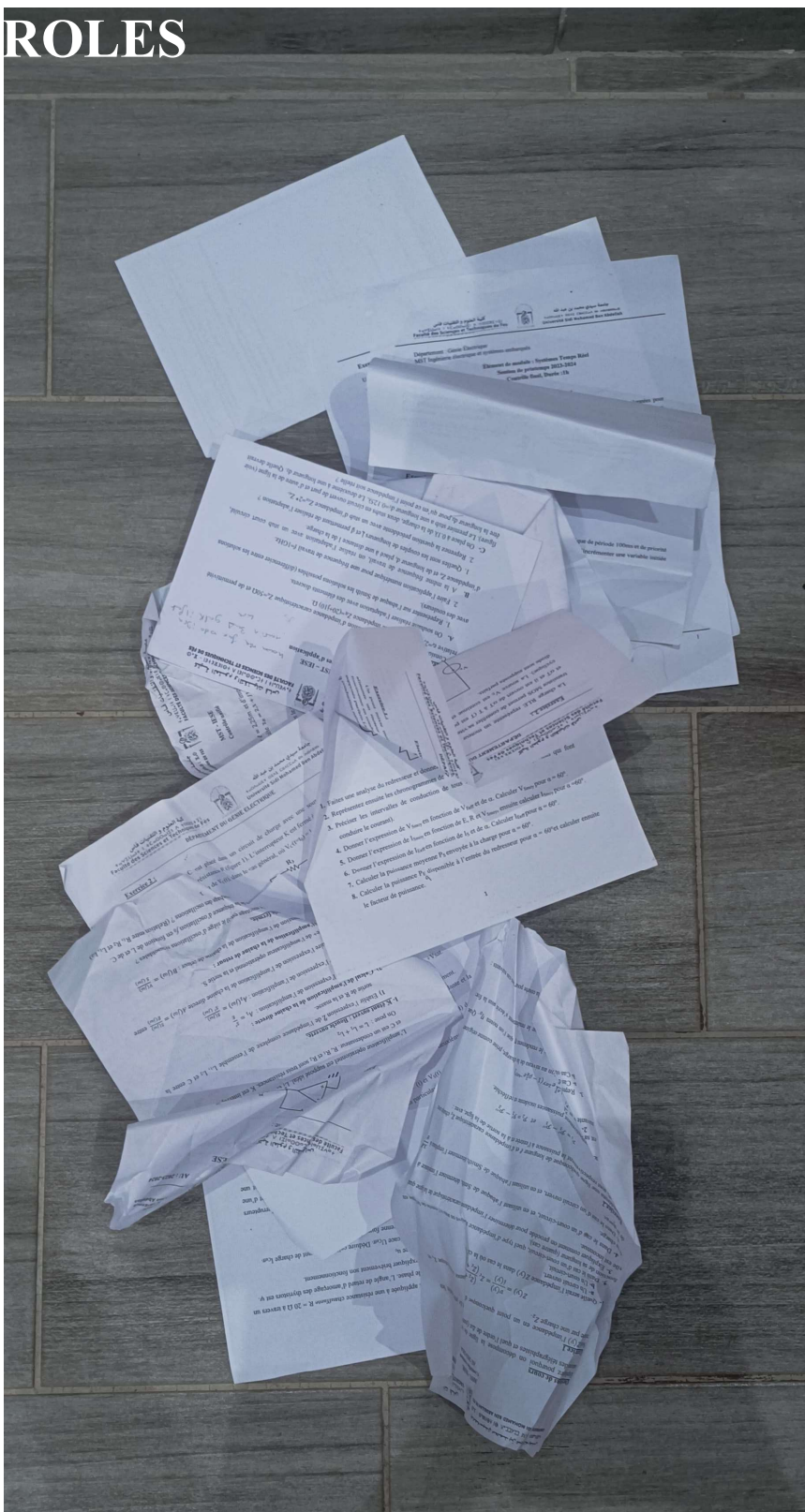


CONTROLES



Électronique numérique avancée.....	2
JAVA et Bases de données.....	3
Circuits électroniques.....	4
Ingénierie des circuits intégrés.....	8

Programmation Java

Contrôle

1 heure 30 min

Exercice 1

1. Donner une définition à la notion de classe abstraite :
2. Donner une définition à la notion d'interface :
3. Quel est l'objectif du polymorphisme et comment l'implémenter en Java ?
4. Quelle est l'utilité de l'utilisation des membres static dans une classe ?
5. Quelle est l'utilité d'utilisation des layouts ? citer les layouts que vous connaissez ?
6. Décaler et remplir la matrice suivante :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Exercice 2

Donner le code qui permet de placer les composants A, ..., H comme montré dans la figure suivante :

Le bouton Enregistrer affiche sur la console les informations récupérées des zones de saisie C et E

Le bouton annuler efface les zones de saisie C et E

Examen

Veuillez saisir vos informations

Nom

age

Enregistrer

Annuler

Réalisé par votre nom

Circuits Electronique.
Master IESE
Contrôle 1.

Exercice 1 :

Soit le montage de la figure 1. l'A.Op est supposé idéal et sa tension de sortie V_S est limitée par la saturation aux valeurs $-V_{sat}$ et $+V_{sat}$.

On donne $E_0 = 5V$; $V_{sat} = 15V$; $R_0 = R = 1\text{ k}\Omega$.

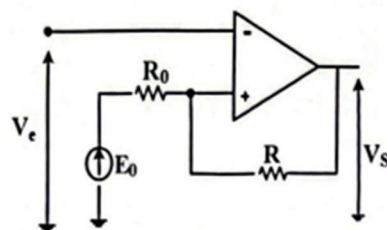


Figure 1

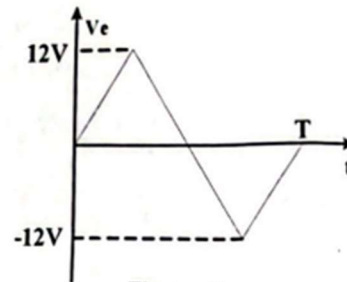



Figure 2

Le signal d'entrée V_e est un signal triangulaire symétrique, d'amplitude $E_M = 12V$ et périodique de période T (voir fig. 2).

- 1) Déterminer les tensions de basculement haut et bas du montage.
- 2) Tracer la caractéristique de transfert $V_S = f(V_e)$ du montage et déduire la tension de l'Hystérésis.
- 3) Tracer, sur deux périodes, le graphe $V_S = f(t)$.
- 4) Déterminer, en fonction de T , la durée (T_B) de l'état bas.

Exercice 2 :

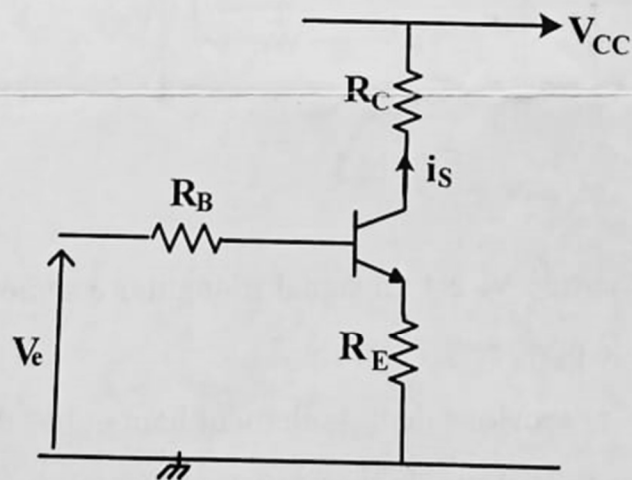- 1) Soit l'amplificateur ci-dessous. Etablir le schéma équivalent du montage en régime dynamique, petits signaux et pour les moyennes fréquences. Prendre $h_{22} = 0$ et $h_{21} \gg 1$.
- 2) Montrer que l'amplificateur peut se mettre sous la forme d'un système bouclé. Préciser la chaîne directe et la chaîne de réaction. Quel est le type de contre réaction ? Déduire ensuite la nature du montage.
- 3) Donner les expressions de la fonction de transfert de la chaîne directe (G_0) et celle de la chaîne de retour (β) du montage. Déduire ensuite celle de l'amplificateur en boucle fermée (G) en utilisant la formule de Black.
- 4) Donner l'expression de la résistance d'entrée de la chaîne directe R_{eSCR} et celle de l'amplificateur avec réaction R_{eACR} . Montrer ensuite que $R_{eACR} = R_{eSCR} (1 + \beta G_0)$.
- 5) Par un calcul direct, donner l'expression de la transconductance $G_{MR} = i_s/v_e$ du système bouclé. Comparer avec le résultat précédent.



MSI - IESE
Exercices d'application

Exercice 1

Considérons une ligne de transmission d'impédance caractéristique $Z_c=50\Omega$ et de permittivité relative $\epsilon_r=2$, chargée par une impédance $Z_R=(20+j10)\Omega$.

A. On souhaite réaliser l'adaptation avec des éléments discrets.

1. Représenter sur l'abaque de Smith les solutions possibles (différencier entre les solutions avec des couleurs).


2. Faire l'application numérique pour une fréquence de travail $f=1\text{GHz}$.

B. A la même fréquence de travail, on réalise l'adaptation avec un stub court circuité, d'impédance Z_c et de longueur d , placé à une distance l de la charge.

1. Quelles sont les couples de longueurs l et d permettant de réaliser l'adaptation ?

2. Reprenez la question précédente avec un stub d'impédance $Z_{cs}=2*Z_c$.

C- On place à 0.1λ de la charge, deux stubs en circuit ouvert de part et d'autre de la ligne (voir figure). Le premier stub a une longueur $d_1=0.125\lambda$. Le deuxième à une longueur d_2 . Quelle devrait être la longueur d_2 pour qu'en ce point l'impédance soit réelle ?

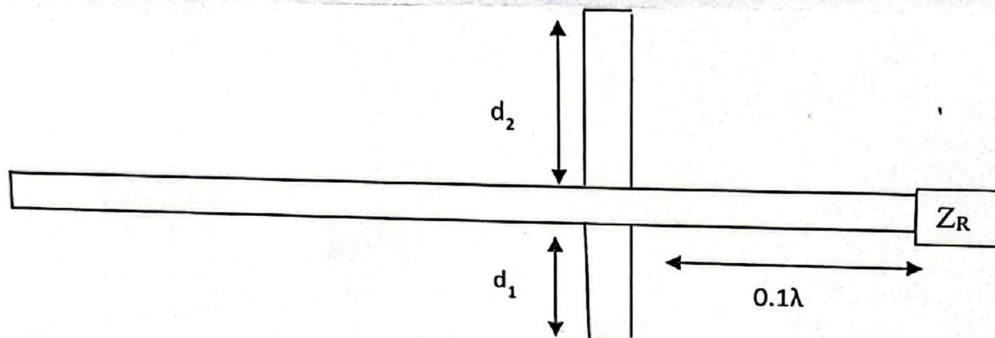

Exercice 2

Une charge est adaptée avec deux stubs CO. Les stubs sont faits avec des bouts de ligne de transmission ayant pour impédance caractéristique $Z_c=50\Omega$. Le premier stub se situe directement au niveau de la charge tandis que le second est à 0.166λ de la charge et du premier stub. Les longueurs des stubs sont les suivantes : pour le premier $l_1=0.324\lambda$, pour le deuxième $l_2=0.116\lambda$.

1- En utilisant l'abaque de Smith, déterminer l'impédance de la charge Z_R .

2- En gardant la valeur de Z_R trouvée dans la question 1, et en supposant que le deuxième stub à une impédance caractéristique égale à $2*Z_c$, quelle devrait être sa longueur pour réaliser l'adaptation ?



MST - IESE
Contrôle continu
AU 2023-2024

Questions de cours

Expliquez pourquoi on décompose la ligne de transmission en tronçon Δx pour établir les équations des télégraphistes et quel l'ordre de Δx (justifier votre réponse).

Exercice 1

Soit $Z(y)$ l'impédance en un point quelconque d'une ligne d'impédance caractéristique Z_c et terminée par une charge Z_2 .

$$Z(y) = \frac{v(y)}{i(y)} = Z_c \frac{(Z_2 + jZ_c \tan(\beta y))}{(Z_c + jZ_2 \tan(\beta y))}$$

- 1- Quelle serait l'impédance $Z(y)$ dans le cas où la charge est :
 - a- Un circuit ouvert.
 - b- Un court-circuit.
- 2- Dans le cas d'un court-circuit, quel type d'impédance réactive on aura à l'entrée de la ligne en fonction de sa longueur (quatre cas).
- 3- Expliquer comment on procède pour déterminer l'impédance caractéristique de la ligne quand elle est inconnue.
- 4- Dans le cas d'un court-circuit, et en utilisant l'abaque de Smith, déterminer l'impédance à $\frac{\lambda}{8}$ de la charge.
- 5- Dans le cas d'un circuit ouvert, et en utilisant l'abaque de Smith, déterminer l'impédance à $\frac{3\lambda}{8}$ de la charge.

Exercice 2

Considérons une ligne quelconque de longueur ℓ et d'impédance caractéristique Z_c chargée avec Z_L . P_1 et P_2 sont respectivement la puissance à l'entrée et à la sortie de la ligne, avec :

$$P_1 = P_1' - P_1'' \quad \text{et} \quad P_2 = P_2' - P_2''$$

P_1' et P_1'' désignent respectivement puissances incidente et réfléchie.

Le rendement de la ligne est $\eta = \frac{P_2}{P_1}$

La puissance est donnée par : $P(y) = \frac{1}{2} \frac{A_2^2}{Z_c} e^{2\alpha y} (1 - \rho_R^2 e^{-4\alpha y})$

où ρ_R est le module du coefficient de réflexion au niveau de la charge, prise comme origine. Le sens positif de l'orientation est pris vers l'entrée.

- 1- Pour le cas où la ligne est adaptée, déterminer le rendement η que l'on notera η_0 . Quelle est sa valeur pour une ligne sans perte ?
- 2- Pour le cas où la charge est quelconque, montrer que le rendement s'écrit sous la forme suivante :

$$\eta = \eta_0 \frac{1 - \rho_R^2}{1 - \eta_0^2 \rho_R^2}$$

- 3- Représenter η en fonction de ρ_R et expliquer l'allure de la courbe pour les cas suivants :
 - a- Cas d'une ligne sans pertes
 - b- Cas où $\eta_0 = 0.5$

Année universitaire 2023–2024
Fès le: 10 Novembre 2023

Contrôle continu en physique de composants, MASTER IESE-S1, durée 1h

Exercice 1 (7 points)

Questions de cours

1. Quelle est la différence entre un semiconducteur intrinsèque et un semiconducteur extrinsèque? Faites un schéma de bandes dans les deux cas en précisant la position du niveau de Fermi
2. Quels types de courant trouve-t-on dans un semiconducteur intrinsèque?
3. Quels types de courants trouve-t-on dans un semiconducteur extrinsèque?
4. Quelle est la différence entre le courant de conduction et le courant de diffusion?
5. On considère un semiconducteur de type P en équilibre. Donner les expressions des concentrations des électrons et des trous p_{po} et n_{po} en fonction de la position du niveau de Fermi, de E_c et de E_v et en déduire que le produit $n_{po} \times p_{po} = n_i^2$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 999 1000

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 14

Figure 1: Tableau périodique des éléments chimiques

Exercise 2 (7 points)

Des atomes de carbone à une concentration de $7 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ sont rajoutés à un cristal de phosphure d'indium (InP). On admettra que tous les atomes de carbone sont ionisés. 5% de ces atomes remplacent les atomes de phosphore (P) et le reste remplace les atomes d'indium (In). Les concentrations intrinsèques pour le silicium et le phosphure d'indium sont respectivement de $1,5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ et $1,8 \times 10^7 \text{ cm}^{-3}$.

1. Déterminer les concentrations des atomes donneurs, N_D et des atomes accepteurs N_A
2. Le nouveau matériau est-il de type N ou de type P ?
3. Calculer les concentrations des électrons et des trous à l'équilibre.
4. Déterminer la position de niveau de Fermi par rapport au niveau de Fermi intrinsèque

On s'aidera de la figure 1



Exercice 3 (6 points)

Sur un morceau de semiconducteur de type p ayant une concentration d'atomes dopants de $N_A = 10^{16} \text{cm}^{-3}$. Des porteurs en excès y ont été générés d'une manière uniforme et à une concentration de 10^{15}cm^{-3} . On suppose que la durée de vie des porteurs vaut $\tau = 5 \mu\text{s}$.

- Quels sont le type des porteurs minoritaires?
- Écrire l'équation de continuité pour ces porteurs excédentaires.
- Déterminer l'évolution de leur densité en fonction du temps
- Donner ses valeurs à 1, 4 et $10 \mu\text{s}$
- A partir de quel moment on peut considérer que tous les porteurs excédentaires se sont entièrement recombines.